KLAUSUR Informationstechnik

Wintersemester 2015/2016

Musterlösung

Prüfungsfach: Informationstechnik

Studiengang: Wirtschaftsinformatik, Softwaretechnik

Semestergruppe: WKB 1, SWB 1

Fachnummer: 1051002

Erlaubte Hilfsmittel: keine

Zeit: 90 min.

Wichtiger Hinweis für die Bearbeitung der Aufgaben:

Schreiben Sie bitte Ihre Lösungen möglichst auf die Aufgabenblätter. Sollte der vorgesehene Platz nicht reichen, verwenden Sie bitte jeweils die Rückseite.

Viel Erfolg wünscht Ihnen.

Reiner Marchthaler

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

1 Boolesche Algebra

1.1 Schaltungsanalyse

(5 Punkte)

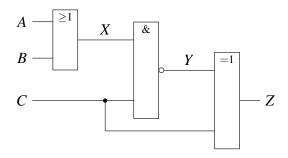


Abbildung 1: Zu untersuchende Schaltung

Geben Sie zu der Schaltung in Abbildung 1 die dazugehörige Boolesche Gleichung an.

$$Y = \overline{(A \vee B) \wedge C}$$
 (3 Punkte)

Wie ist die Funktionslänge *l* und die Schachteltiefe *k* der Schaltung aus Abbildung 1?

$$1 = 6$$

$$k = 3$$
(1 Punkte)
$$(1 Punkte)$$

1.2 Funktionstabelle (4 Punkte)

Bestimmen Sie die Funktionstabelle der Schaltung aus Abbildung 1?

(4 Punkte)


	C	В	A	$X = A \vee B$	$X \wedge C$	$Y = \overline{X \wedge C}$	$Z = Y \leftrightarrow C$
0	0	0	0			1	1
1	0	0	1	1		1	1
2	0	1	0	1		1	1
3	0	1	1	1		1	1
4	1	0	0			1	
5	1	0	1	1	1		1
6	1	1	0	1	1		1
7	1	1	1	1	1		1

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

1.3 Minimierung (9 Punkte)

Bestimmen Sie die disjunktive Minimalform Z_{DMF} der Schaltung aus Abbildung 1 mit Hilfe der erstellten Funktionstabelle. Übertragen zuerst Ihr Ergebnis aus Aufgabe 1.2 in die Tabelle 1 und füllen Sie dann das KV-Diagramm aus.

	C	В	\boldsymbol{A}	Z
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

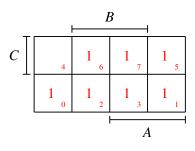


$$Z_{DMF} = A \vee B \vee \overline{C}$$
 (5 Punkte)

Tabelle 1: Ergebnis aus Aufgabe 1.2

Zeichnen Sie Schaltung der oben bestimmten disjunktiven Minimalform \mathbb{Z}_{DMF} ?

(2 Punkte)

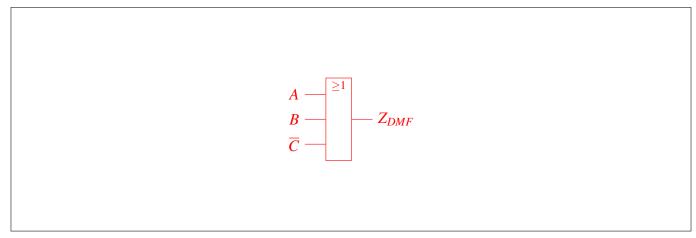

Wie ist die Funktionslänge l und die Schachteltiefe k der zur disjunktiven Minimalform Z_{DMF} gehörenden Schaltung?

$$l = 3$$

$$k = 1$$
(1 Punkte)
$$(1 Punkte)$$

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

2 Zahlendarstellung und Codierung

Subtraktion in Festkommadarstellung

(10 Punkte)

Gegeben sind die beiden Hexadezimal-Zahlen $Z_1 = (\mathbf{AF})_{16}$ und $Z_2 = (\mathbf{81})_{16}$. Wandeln Sie die Hexadezimal-Zahlen Z_1 und Z_2 in eine Zahl zur Basis 10 um, falls

1. eine **Dualcodierung** (Betragszahl) zugrundeliegt:

(2 Punkte)

$$Z_1 = 1010 \ 1111 = (175)_{10}$$

$$Z_2 = 1000\,0001 = (129)_{10}$$

2. eine **2er-Komplement-Codierung** zugrundeliegt:

(2 Punkte)

$$Z_1 = 175 - 256 = (-81)_{10}$$

$$Z_2 = 129 - 256 = (-127)_{10}$$

3. eine **Offset–Code–Codierung** zugrundeliegt:

(2 Punkte)

$$Z_1 = 175 - 128 = (+47)_{10}$$

 $Z_2 = 129 - 128 = (+1)_{10}$

$$Z_2 = 129 - 128 = (+1)_{10}$$

4. eine Vorzeichen-Betrags-Codierung zugrundeliegt:

(2 Punkte)

$$Z_1 = 1010 \ 1111 = (-47)_{10}$$

$$Z_2 = 1000\ 0001 = (-1)_{10}$$

Berechnen Sie die Subtraktion der beiden Zahlen $Z = Z_1 - Z_2$ und stellen Sie das Ergebnis als Hexadezimal-Zahl dar.

$$Z_1 = 1010\ 1111$$

$$Z_2 = 1000\ 0001$$

$$Z = 0010 \ 1110 = (2E)_{16}$$

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

2.2 Zahlendarstellung nach IEEE 754

(10 Punkte)

Eine Gleitkommazahl in einfacher Genauigkeit (32 Bit) ist nach IEEE 754 wie folgt codiert:

Bits	1	8	23
	VZ von M	E + 127	$ M $ ohne m_0


- Das Bit 31 (MSB) kennzeichnet das Vorzeichen.
- Die nächsten 8 Bit 30...23 geben den Exponenten an (Offsetdarstellung um 127).
- Die nächsten 23 Bit 22...0 geben die normalisierte Mantisse ohne die Vorkomma–Eins an.

Abbildung 2: Darstellung von Gleitkommazahl in einfacher Genauigkeit (32 Bit) nach IEEE 754


normalisierte Zahl	士	0 < Exponent < max	Mantisse beliebig
denormalisierte Zahl	士	0000 0000	Mantisse nicht alle Bits 0
Null	士	0000 0000	00
Unendlich	士	1111 1111	00
NaN	土	1111 1111	Mantisse nicht alle Bits 0

Tabelle 2: Sonderfälle Gleitkommazahl in einfacher Genauigkeit (32 Bit) nach IEEE 754

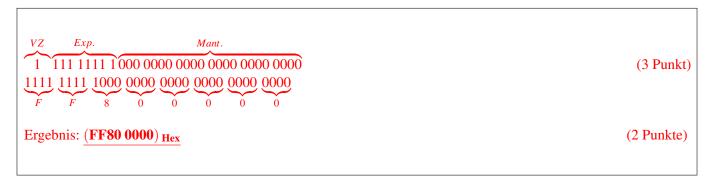Wie sieht die Zahl $-\infty$ (minus unendlich) in der Gleitkommazahlendarstellung in einfacher Genauigkeit nach IEEE 754 in hexadezimaler Schreibweise aus?



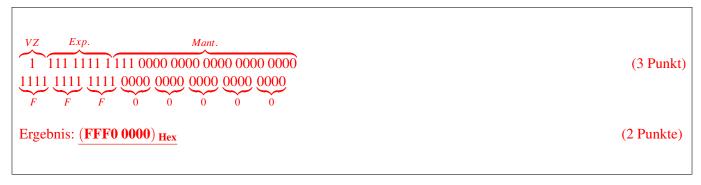Geben Sie ein Beispiel für die "Zahl" **NaN** (Not a Number) in der Gleitkommazahlendarstellung in einfacher Genauigkeit nach IEEE 754 in <u>hexadezimaler</u> Schreibweise an?



Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

2.3 Blockcodes (18 Punkte)

Gegeben ist die Generatormatrix

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Wie viele Nachrichtenstellen *m* haben Codewörter die mit der obigen Generatormatrix **G** erzeugt werden können?

Die Generatormatrix hat allgemein die Dimension: $m \cdot (m+k)$. In diesem Fall ist die Dimension von G: $2 \cdot 6$. Somit ist m = 2 (2 Punkte)

Bestimmen Sie alle mit der Generatormatrix G erzeugbare Codewörter?

Wie groß ist die Hammingdistanz des mit der Generatormatrix G erzeugten Codes?

 $d(Y1,Y2)=3, \quad d(Y2,Y3)=4, \quad d(Y3,Y4)=3$ $d(Y1,Y3)=3, \quad d(Y2,Y4)=3$ d(Y1,Y4)=4Hamming distanz $h=\min_{\substack{(Y_i),(Y_j)\in M_2\\i\neq j}} \left\{ d\left(X_i,X_j\right) \right\} = \underline{\mathbf{3}}$ (3 Punkte)

Prüfungsfach:	Informationstechnik		Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

Wie viele Bitfehler können sicher erkannt werden?

$$e^* = h - 1 = \underline{2} \tag{2 Punkt}$$

Wie viele Bitfehler können sicher erkannt und korrigiert werden?

$$e = \frac{h-1}{2} = \underline{\mathbf{1}}$$
 (2 Punkte)

Bestimmen Sie die Parity-Check-Matrix $\mathbf{H}^{\mathbf{T}}$

Hinweis:
$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}^{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (3 Punkte)

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

3 Hardware

Die in Abbildung 3 dargestellte 8 Bit-ALU enthält neben einem 8 Bit Addierer, eine 8 Bit-Logik-Einheit, ein 8-faches AND-Gatter sowie einen Block "Status" zur Bildung des Carry-Flags (CF), Overflow-Flags (OF), Zero-Flags (Z) und Negativ-Flags (N).

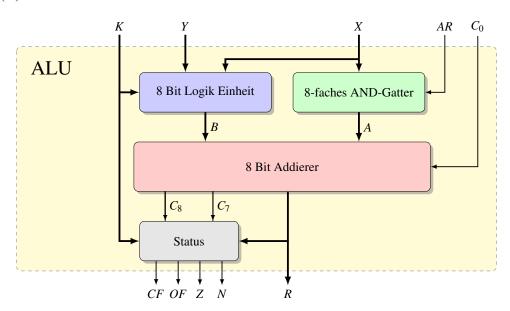


Abbildung 3: Aufbau 8-Bit ALU

Die Signale haben folgende Bitbreite:

Signalname	A	В	X	Y	R	K	AR	C_0	C ₇	C_8	CF	OF	Z	N
Breite in Bit	8	8	8	8	8	4	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 3: Bitbreite der Signale

Die gültigen Steuerworte des Steuersignals **K** sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Steuerwort (K)	Ergebnis für Stelle B_i	Logik-Funktion
$(0000) = 0_H$	$B_i = 0$	Kontradiktion
$(0001) = 1_H$	$B_i = 1$	Tautologie
$(0010) = 2_H$	$B_i = X_i$	Identität X
$(0011) = 3_H$	$B_i = Y_i$	Identität Y
$(0100) = 4_H$	$B_i = \overline{X}_i$	Bitweise Invertierung X
$(0101) = 5_H$	$B_i = \overline{Y}_i$	Bitweise Invertierung Y
$(1000) = 8_H$	$B_i = X_i \vee Y_i$	OR
$(1001) = 9_H$	$B_i = X_i \wedge Y_i$	AND

Tabelle 4: Wirkung des Steuersignals (K) auf B_i in Abhängigkeit von X_i und Y_i (i = 0, ..., 7).

Hinweis: AR=0 sperrt das 8-Bit AND-Gatter und AR=1 schaltet X nach A durch!

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

3.1 ALU (14 Punkte)

Mit Hilfe der ALU aus Abbildung 3 wurde die in Tabelle 5 beschriebene Berechnung durchgeführt.

											Binärwert inte	erpretiert als
					Bin	ärw	erte				Dualcode	2er Kompl.
Operand 1	X=		0	1	1	1	1	1	1	1	127	+127
Operand 2	Y=		0	1	0	1	0	1	0	1		
Operand 1	A=		0	1	1	1	1	1	1	1		
Operand 2	B=		1	1	1	1	1	1	1	1	+255	-1
Übertrag	C=	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
Ergebnis	R=		0	1	1	1	1	1	1	0	126	+126

Tabelle 5: Schema für eine unbekannte Operation mit Hilfe der gegebenen ALU

Vervollständigen die Tabelle 5 indem Sie d. Interpretation d. Operanden und d. Ergebnisses bestimmen. (6 Punkte)

Welche Werte müssen die Signale K, AR und C_0 für diese durchgeführte Berechnung annehmen? (3 Punkte)

$$K = (0001) = 1_H$$
 $AR = 1$ $C_0 = 0$

Was für eine Operation wurde mit der ALU durchgeführt?

(2 Punkte)

Dekrement (Subtraktion um 1)

Bestimmen Sie die Status-Flags und tragen Sie diese in die Tabelle 6 ein.

(3 Punkte)

CF	OF	Z	N
0	0	0	0

Tabelle 6: Statuswort der ALU nach der Operation

Platz für Nebenrechnungen:

01111 1111 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127

11111 1110 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = 255

Umrechnung: Dual in 2er Komp.: 1111 1111 = 255 - 256 = -1

0111 1110 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 126

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

3.2 Speicher (8 Punkte)

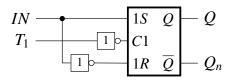


Abbildung 4: Schaltung mit einem RS-Flipflop

Hinweise zu RS-FF und MS-FF:

$1S^k$	$1R^k$	Q^{k+1}
0	0	Q ^k
0	1	0
1	0	1
1	1	vermeiden


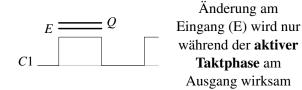


Tabelle 7: Vereinfachte Funktionstabelle RS-FF

Abbildung 5: Funktionsweise bei Änderung am Eingang eines taktzustandgesteuerten Flipflops

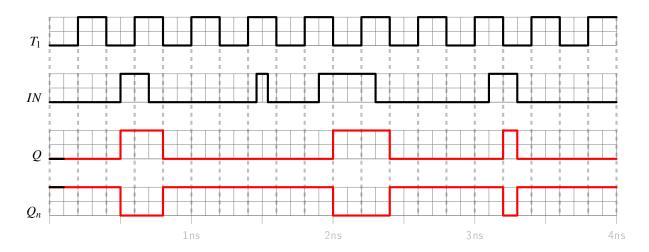Vervollständigen Sie im nachfolgenden Impulsdiagramm die Signale \mathbf{Q} und $\mathbf{Q_n}$ der Schaltung aus Abbildung 4. Die Gatterlaufzeiten sind zu vernachlässigen $(t_{P,clk \to Q,LH} = t_{P,clk \to \overline{Q},LH} = t_{P,clk \to \overline{Q},HL} = t_{P,clk \to \overline{Q},HL} = 0 ns)$



Wie nennt man den Typ (FF-Typ) der Schaltung aus Abbildung 4?

(2 Punkte)

Delay-Flip-Flop

Prüfungsfach:	Informationstechnik		Hochschule Esslingen
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences

4.1	Rechnertypen	(6 Punkte)
(1)) Erklären Sie kurz was bei einem Mainframe und einem Thin Client gleich ist.	
(2)	2) Erklären Sie kurz worin sich ein Mainframe und ein Thin Client unterscheiden.	
(1	(1) Es können mehrere Betriebssysteme gleichzeitig betrieben werden. Dem Benutzer wird ein eigener virtuner vorgegaukelt. Dient nur zur Anzeige der Verarbeitungsergebnisse. Verarbeitung und Speicherung find Server statt. Beide Rechnertypen haben Vorteile bei der Wartung, der Datensicherheit und der Verarbei Datenmengen.	den auf dem
(2	(2) Mainframe ist deutlich teurer. In der Regel ist auch die Anzahl der Terminals bei einem Mainframe deutli (2 Punkte)	ch größer.
	Rechnerarchitekturen	(6 Punkte
4.2) Worin unterscheiden sich eine "von-Neumann-Architektur" von einer "Harvard-Architektur"?	
) Worm unterscheiden sich eine "von-weumann-Architektur von einer "rrarvard-Architektur ?	
(1)	Was war die Motivation auf Basis eines CISC-Prozessor einen RISC-Prozessor zu entwickeln?	
(1)		

im Gegensatz zu der Harvard-Architektur.

grammcode und Daten. Nur ein Bussystem, verlangsamt sich die Ausführung von Programmen mit Datenzugriffen

(2) manche Befehle wurden nur sehr selten aufgerufen und Speicher wurden günstiger und schneller.

(3 Punkte)

(3 Punkte)

Prüfungsfach:	Informationstechnik	Wintersemester 2015/2016	Hochschule Esslingen	
Name, Vorname:		MatNr.:	University of Applied Sciences	

4.3	Betriebssystem	(5 Punkte)
Welch	e Aufgaben hat ein Betriebssystem?	
•	Die zentrale Aufgabe des Betriebssystem ist die Verwaltung der Ressourcen , insbesondere wenn viele B deren Programme gleichzeitig auf diese Ressourcen zugreifen.	enutzer und (3 Punkte)
•	Konkret gehören zu den Aufgaben des Betriebssystem die Verwaltung der: Prozesse, Speicher, Dateien	(2 Punkte)
4.4	Vorgehensmodelle/Prozessentwicklung	(5 Punkte)
(1)	Welche Teilschritte beinhaltet ein Spiralmodell zusätzlich zu einem V-Modell?	
(2)	Worin unterscheidet sich ein Lastenheft von einem Pflichtenheft?	
(1)	Risikoanalyse und Entwicklung mehrerer Prototynen	(2 Punkte)
	Risikoanalyse und Entwicklung mehrerer Prototypen Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht.	(2 Punkte)
	Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht. Pflichtenheft beinhaltet die Realisierung der Produkts aus Herstellersicht.	
	Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht.	(2 Punkte) (3 Punkte)
	Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht. Pflichtenheft beinhaltet die Realisierung der Produkts aus Herstellersicht.	
	Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht. Pflichtenheft beinhaltet die Realisierung der Produkts aus Herstellersicht.	
	Lastenheft beinhaltet die Anforderungen aus Kundensicht. Pflichtenheft beinhaltet die Realisierung der Produkts aus Herstellersicht.	